



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИУ7)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 Программная инженерия

О т ч е т
по лабораторной работе № 3

Название: **Исследование синхронных счетчиков**

Дисциплина: **Архитектура ЭВМ**

Студент гр. ИУ7-42Б

(Подпись, дата)

М. А. Жаринов

(И.О. Фамилия)


Преподаватель

(Подпись, дата)


В.М. Козлов

(И.О. Фамилия)

2025 год

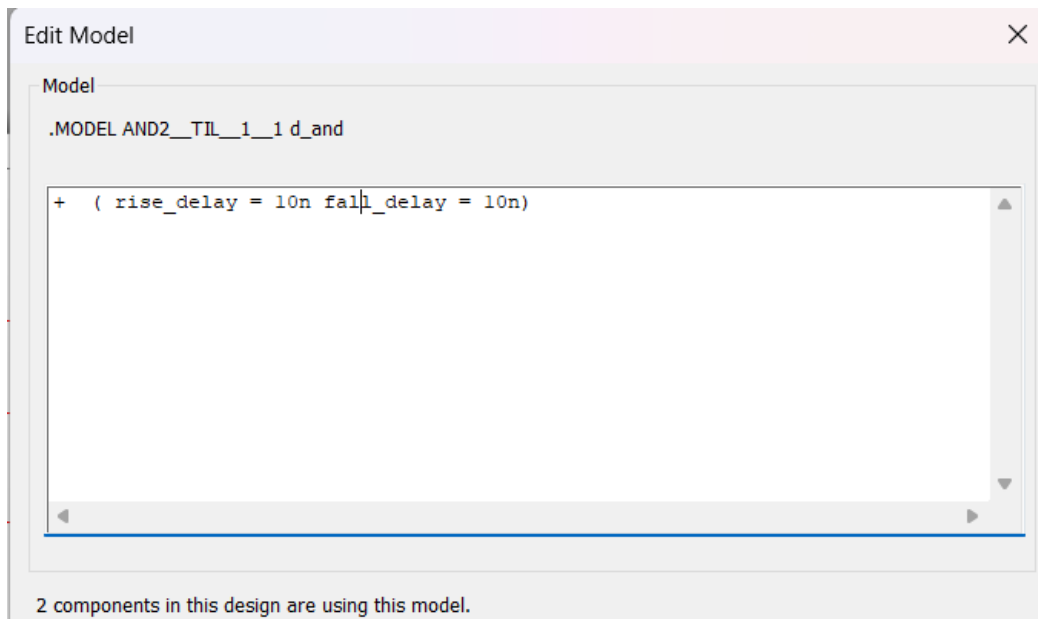

Получим:

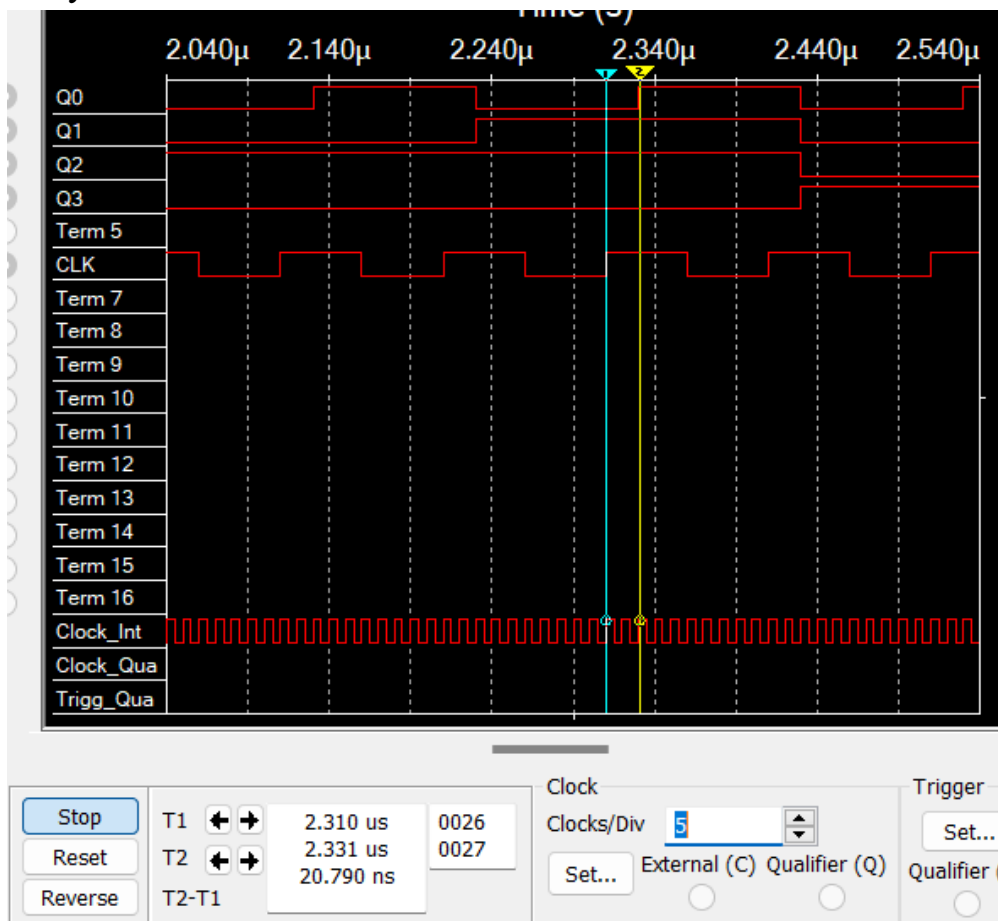

Время задержки равно 20 нс

Максимальная частота работы = $1 / 20 \cdot 10^{-9} = 50 \text{ МГц}$

Задание 2. Синтезировать двоично-десятичный счётчик с заданной последовательностью состояний

Номера наборов переменных для 11 варианта:
0,1,2,3,4,5,6,7,12,13

№	t				t+1				Функции возбуждения JK-триггеров							
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^*	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	α	0	α	0	α	1	α
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	α	0	α	1	α	α	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	α	0	α	α	0	1	α
3	0	0	1	1	0	1	0	0	0	α	1	α	α	1	α	1
4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	α	α	0	0	α	1	α
5	0	1	0	1	0	1	1	0	0	α	α	0	1	α	α	1
6	0	1	1	0	0	1	1	1	0	α	α	0	α	0	1	α
7	0	1	1	1	1	1	0	0	1	α	α	0	α	1	α	1
8	1	1	0	0	1	1	0	1	α	0	α	0	0	α	1	α
9	1	1	0	1	0	0	0	0	α	1	α	1	0	α	α	1

Q_3Q_2/Q_1Q_0	00	01	11	10
00	α	1	1	α
01	α	1	1	α
11	α	1	-	-
10	-	-	-	-

$K_0 = 1$

Q_3Q_2/Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1	α	α	1
01	1	α	α	1
11	1	α	-	-
10	-	-	-	-

$J_0 = 1$

Q_3Q_2/Q_1Q_0	00	01	11	10
00	α	α	1	0
01	α	α	1	0
11	α	α	-	-
10	-	-	-	-

$K_1 = Q_0$

Q_3Q_2/Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	α	α
01	0	1	α	α
11	0	0	-	-
10	-	-	-	-

$$J1 = Q0 \oplus Q3$$

Q_3Q_2/Q_1Q_0	00	01	11	10
00	α	α	α	α
01	0	0	0	0
11	0	1	-	-
10	-	-	-	-

$$K2 = Q0 \oplus Q3$$

Q_3Q_2/Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	α	α	α	α
11	α	α	-	-
10	-	-	-	-

$$J2 = Q0 \oplus Q1$$


Q_3Q_2/Q_1Q_0	00	01	11	10
00	α	α	α	α
01	α	α	α	α
11	0	1	-	-
10	-	-	-	-

$$K3 = Q0$$


Q_3Q_2/Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	α	α	-	-
10	-	-	-	-

$$J3 = Q0 \oplus Q1 \oplus Q2$$


Схема счетчика:

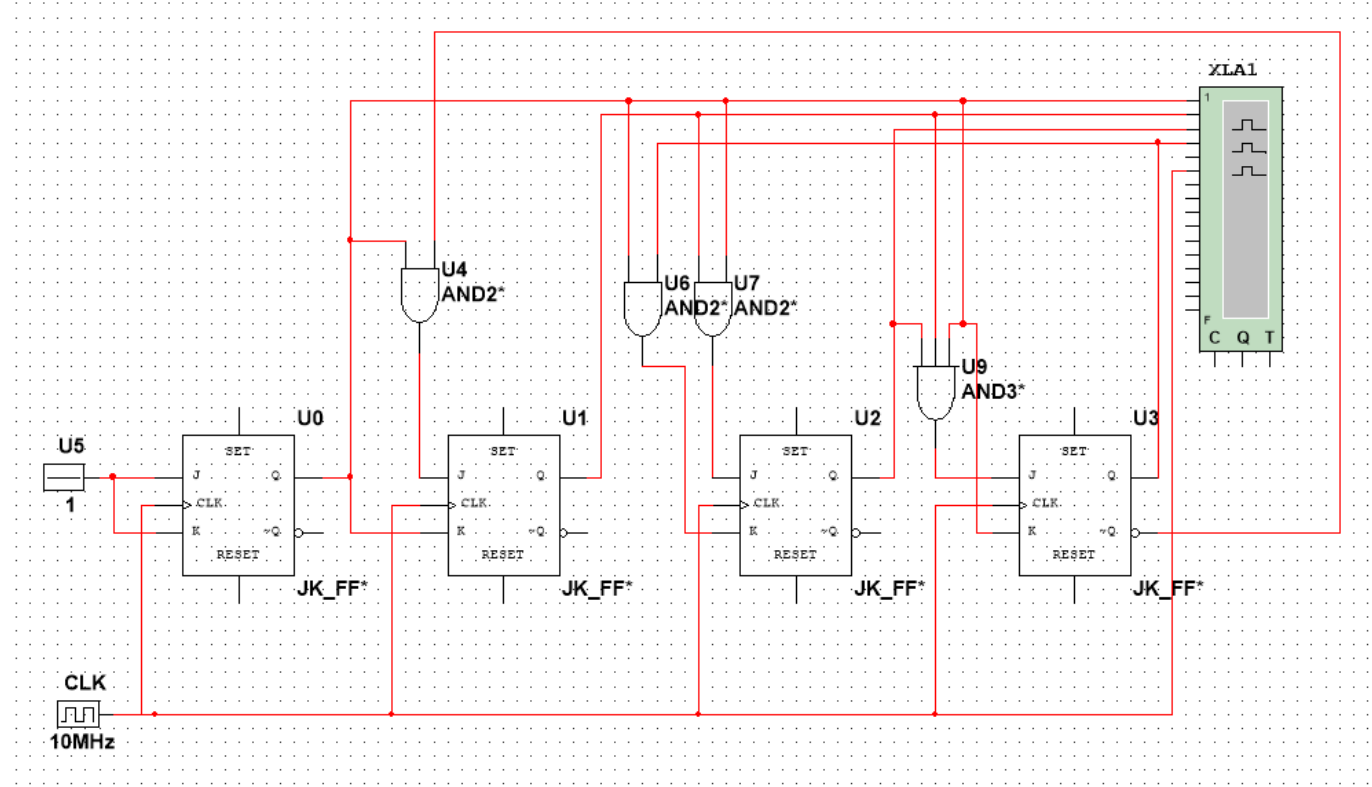

Временная диаграмма:

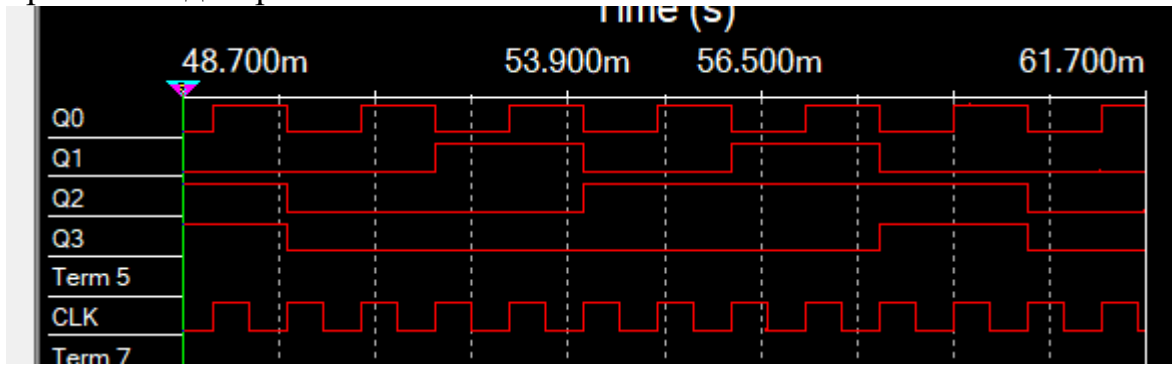

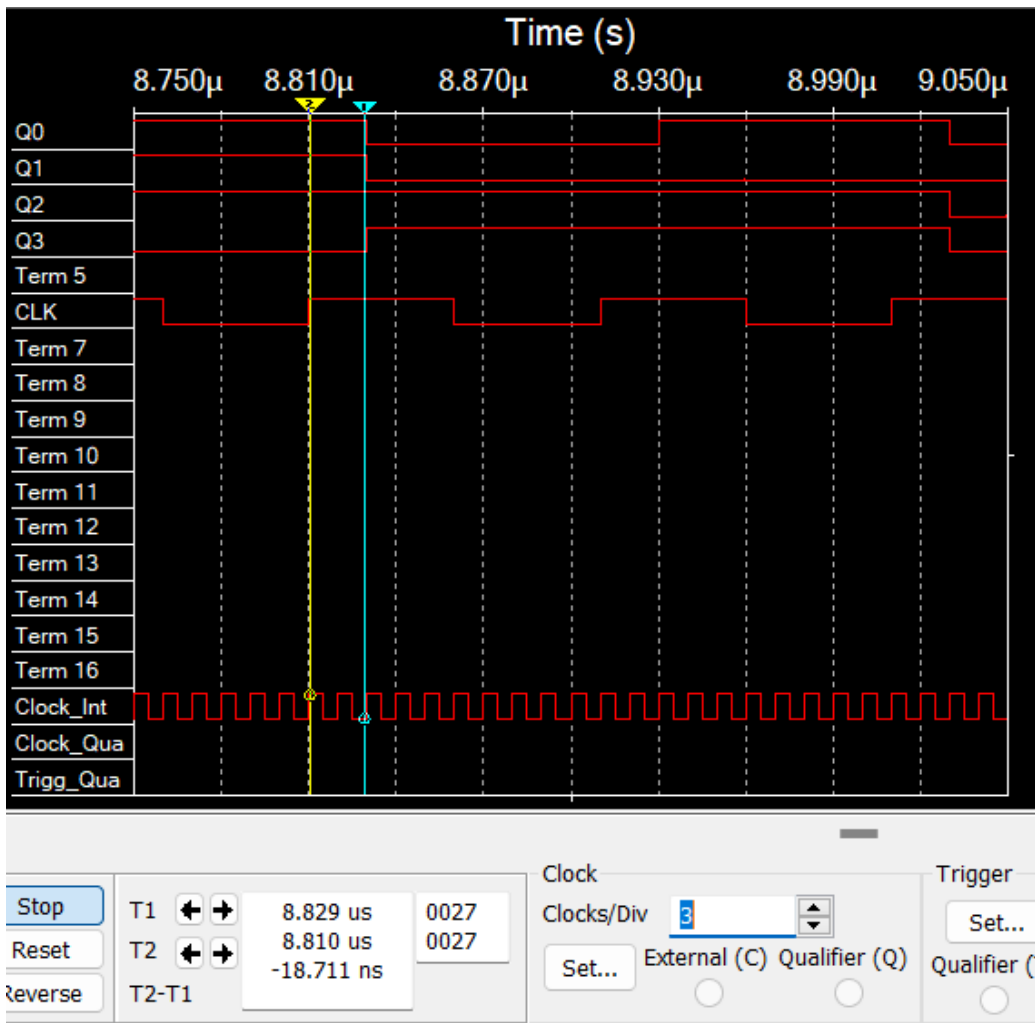
При добавлении в компоненты задержек по 10нс, задержка распространения сигналов составляет 20нс




Максимальная частота работы = $1 / 20 * 10^{-9} = 50\text{МГц}$

Задание 3. Исследование четырёхразрядного синхронного суммирующего счётчика с параллельным переносом ИС 74LS160

Схема для исследования четырёхразрядного синхронного суммирующего счётчика с параллельным переносом ИС 74LS160

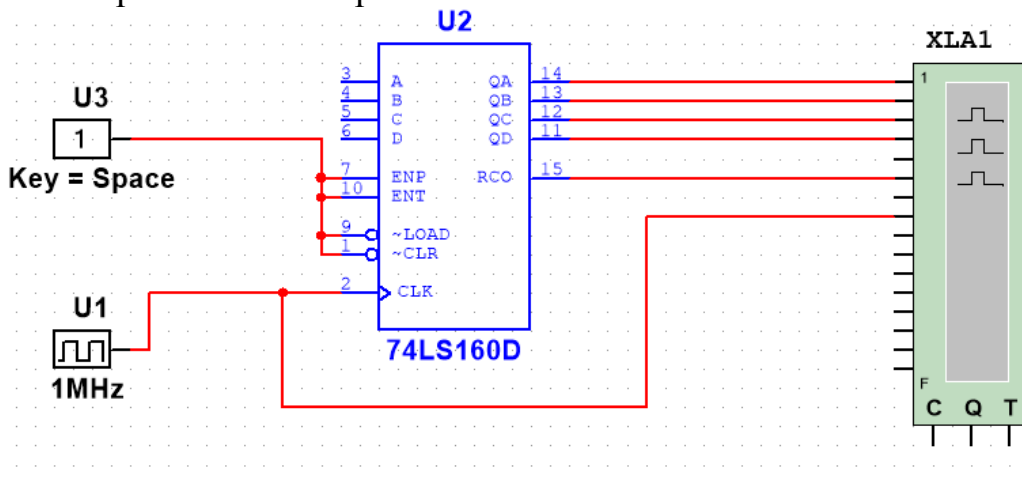

Временная диаграмма:

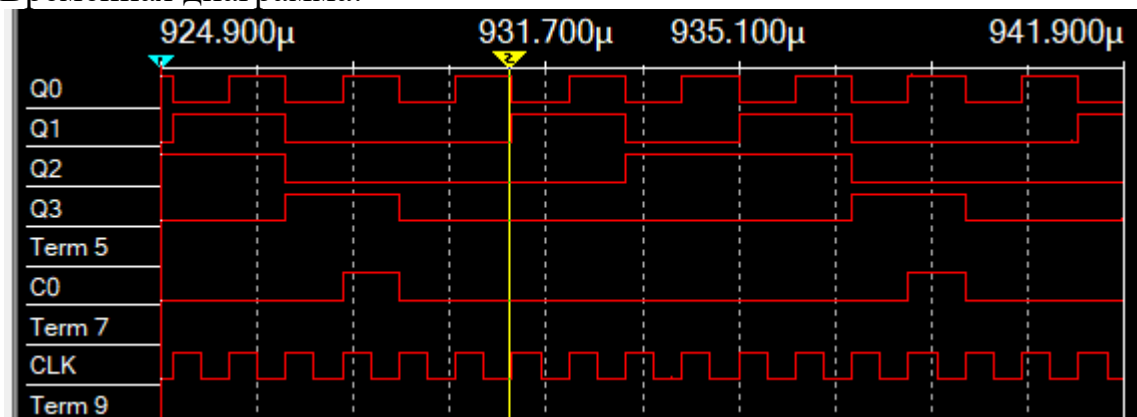

Задержек распространения сигнала нет

Задание 4. Исследование схем наращивания разрядности счетчиков до четырех секций с последовательным переносом между секциями и по структуре «быстрого» счета

Схема счётчика с последовательным переносом между секциями:


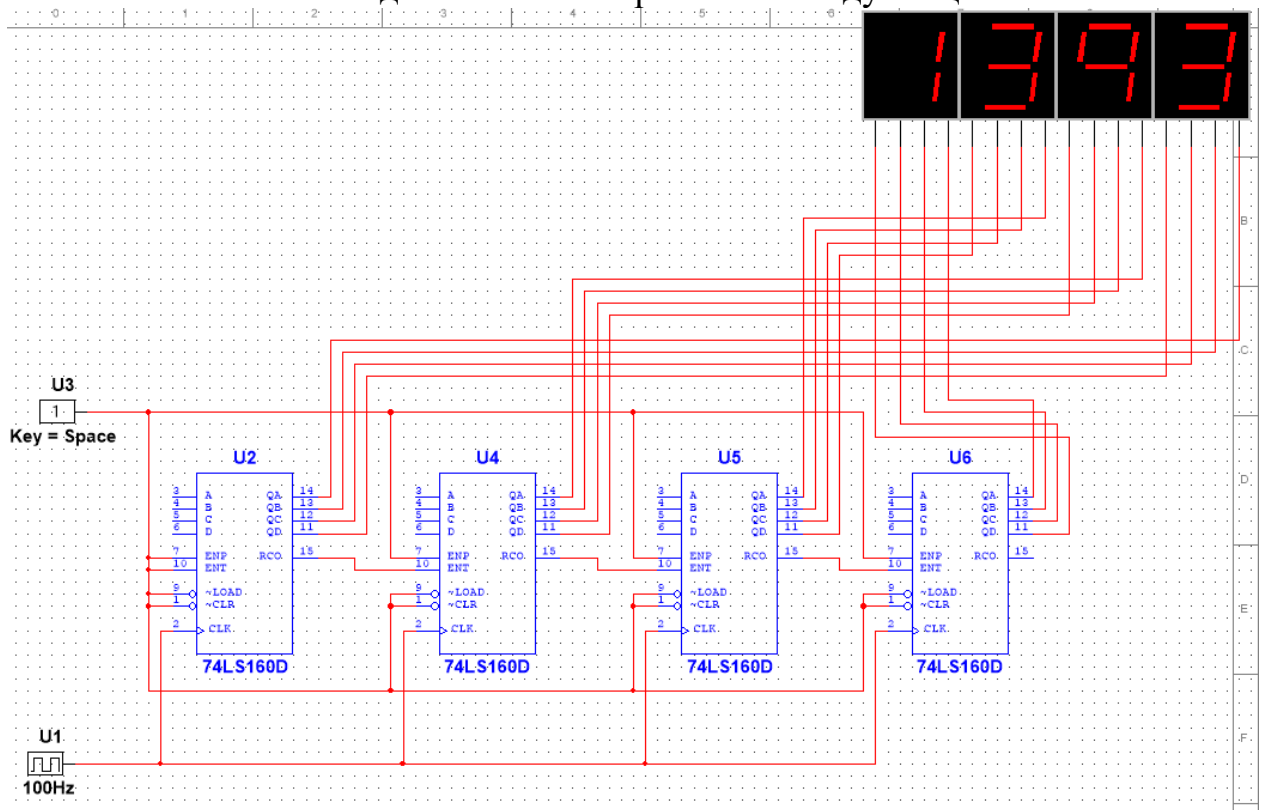


Схема счётчика по структуре «быстрого» счета:

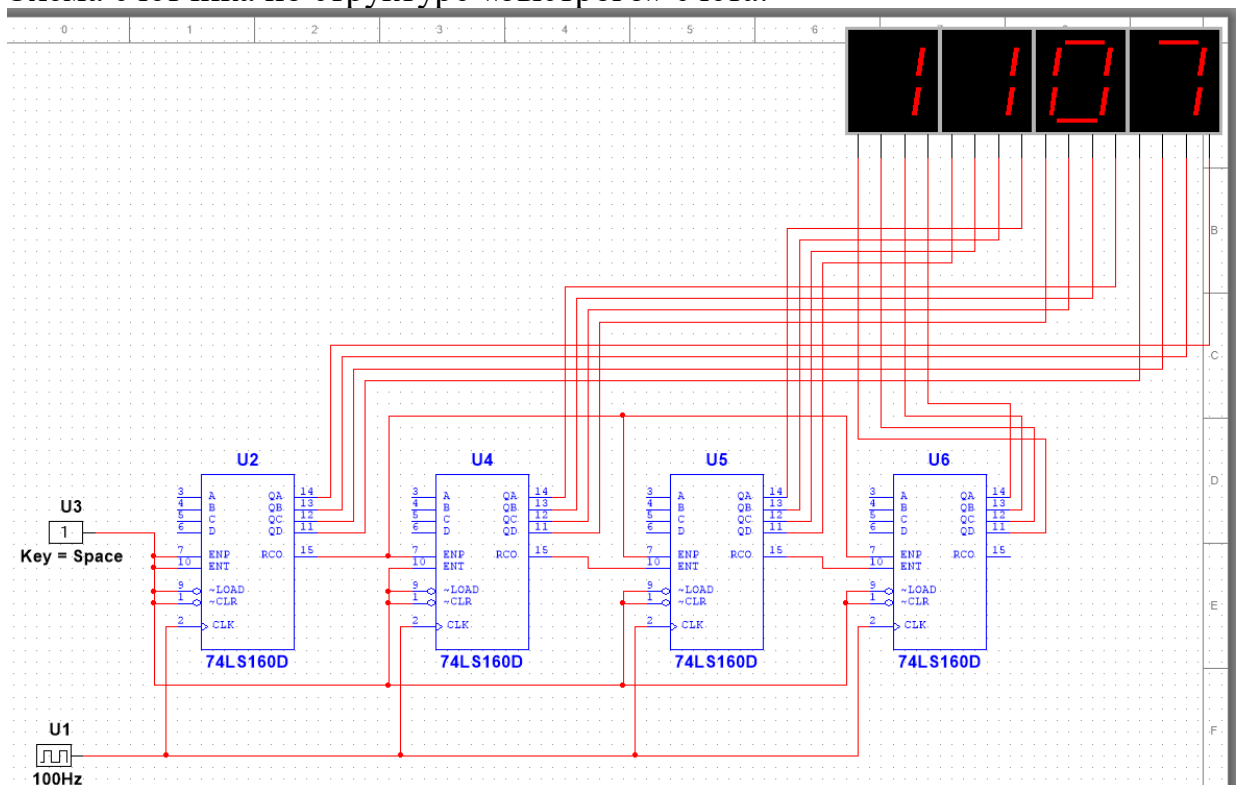

Вывод: В процессе выполнения лабораторной работы мною были изучены принципы строения, использования и синтеза счетчиков

5. Контрольные вопросы.

1. Что называется счётчиком?

Счетчик - операционный узел ЭВМ, предназначенный для выполнения счета, кодирования в определенной системе счисления и хранения числа сигналов импульсного типа, поступающих на его счетный вход.

2. Что называется коэффициентом пересчёта?

Модуль счета или коэффициент пересчета пересчетной схемы – это число входных сигналов, которое возвращает пересчетную схему в начальное состояние, в качестве которого может быть принято любое ее состояние.

3. Перечислить основные классификационные признаки счётчиков

По значению модуля счета различают, двоично-кодированные (например, двоично-десятичные) счетчики, счетчики с одинарным кодированием, когда состояние представлено местом расположения единственной единицы и др.

По направлению счета счетчики делят на суммирующие, вычитающие, реверсивные.

По способу организации межразрядных связей различают счетчики с последовательным, сквозным, параллельным и групповым переносами.

По порядку изменения состояний различают счетчики с естественным порядком счета и с произвольным порядком счета (пересчетные схемы).

По способу управления переключением триггеров во время счета сигналов счетчики разделяют на синхронные и асинхронные.

По способу организации переноса различают счётчики с последовательным, сквозным параллельным и групповым переносами.

4. Указать основные параметры счётчиков.

Модуль счета M .

Модуль счета или коэффициент пересчета пересчетной схемы

Емкость счетчика N

Динамические параметры. Динамические свойства счетчиков характеризуются большим числом параметров:

- максимальная частота счета,
- времена задержек распространения трактов: счетный вход - выход Q_i , счетный вход - выход переноса (заема), вход параллельной записи - выход Q_i , вход R - выход Q_i .
- минимальные длительности импульсов счета, установки в 0, параллельной записи.

- Время задержки распространения сигнала в счетчике
- Максимальная частота счета
- Рабочая частота

5. Что такое время установки кода счётчика?

Время установки кода счётчика – промежуток времени между моментом поступления входного сигнала и моментом установки счётчика в новое устойчивое состояние.

6. Объяснить работу синхронного счётчика с параллельным переносом, оценить его быстродействие?

Синхронные счетчики строятся на синхронных триггерах, все тактовые (синхронизирующие) входы которых объединены. Счетные сигналы (импульсы) подают на объединенные синхронизирующие входы всех триггеров счетчика. Поэтому триггеры, которые должны изменять свои состояния при поступлении очередного счетного импульса, переключаются одновременно. Следовательно, время задержки распространения сигнала от счетного входа счетчика до выходов его триггеров, на которых формируется новое состояние счетчика, равно времени задержки распространения сигнала любого триггера счетчика от С- входа до его выхода.

7. Объяснить методику синтеза синхронных счётчиков на двухступенчатых JK- и D-триггерах

Этапы:

- Определение числа триггеров счетчика, исходя из модуля счета M и максимального состояния L счетчика: $n_1 = \lceil \log_2 M \rceil$, $n_2 = \lceil \log_2 L \rceil$. Число триггеров счетчика равно $n = \max \{ n_1, n_2 \}$.
- Составление обобщенной таблицы переходов счетчика и функций возбуждения триггеров. Таблица содержит двоичные коды предыдущих и последующих состояний счетчика, определяемых через состояние триггеров в моменты времени t и $t+1$ до и после прихода очередного входного сигнала соответственно.
- Минимизация функции возбуждения триггеров счетчика. (Карты Карно)
- Перевод минимизированных функций возбуждения в заданный базис логических функций.
- Построение функциональной схемы счетчика.
- Проверка полученной схемы счетчика на самовосстановление после сбоев.